

DM5 : Filtrage – corrigé

Exercice 1 : ÉTUDE ET UTILISATION D'UN FILTRE

1 Étude du filtre

1. — Lorsque $\omega \rightarrow 0$: Le condensateur se comporte comme un interrupteur ouvert et on a un pont diviseur de tension formé par R_1 et R_2 . La tension de sortie est donnée par

$$\underline{u}_s = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \underline{u}_e \quad (1)$$

- Lorsque $\omega \rightarrow \infty$, le condensateur se comporte comme un fil et on a directement

$$\underline{u}_s = \underline{u}_e \quad (2)$$

2. On commence par déterminer l'impédance équivalente de R_1 et C associés en parallèle

$$\underline{Z}_{\text{eq}} = \frac{R_1}{1 + jR_1C\omega} \quad (3)$$

Puis on écrit la relation entre \underline{u}_s et \underline{u}_e avec la formule du pont diviseur de tension :

$$\underline{u}_s = \frac{R_2}{\underline{Z}_{\text{eq}} + R_1} = \frac{R_2}{R_2 + \frac{R_1}{1 + jR_1C\omega}} \underline{u}_e \quad (4)$$

finalement, on trouve

$$\underline{H}(\omega) = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \frac{1 + jR_1C\omega}{1 + j\frac{R_2R_1C}{R_1 + R_2}\omega} \quad (5)$$

On a bien la forme demandée, avec $\alpha = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$, $\omega_1 = \frac{1}{R_1C}$ et $\omega_2 = \frac{R_1 + R_2}{R_1R_2C}$.

3. Avec les expressions de ω_1 et ω_2 trouvées à la question précédente, on a directement $\omega_1 = \alpha\omega_2$.
 4. Il est évident que $\alpha < 1$ et donc on a directement $\omega_1 < \omega_2$.
 5. On commence par écrire l'expression du gain en décibels :

$$G_{\text{dB}} = 20 \log(|\underline{H}|) = 20 \log \left(\alpha \frac{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_1}\right)^2}}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_2}\right)^2}} \right) = 20 \log(\alpha) + 10 \log \left(1 + \left(\frac{\omega}{\omega_1}\right)^2 \right) - 10 \log \left(1 + \left(\frac{\omega}{\omega_2}\right)^2 \right) \quad (6)$$

- Lorsque $\omega \ll \omega_1$, on a aussi $\omega \ll \omega_2$ et

$$G_{\text{dB}} \approx 20 \log(\alpha) \quad (7)$$

Il y a une asymptote horizontale.

- Lorsque $\omega_1 \ll \omega \ll \omega_2$, le gain devient

$$G_{\text{dB}} \approx 20 \log(\alpha) + 20 \log \left(\frac{\omega}{\omega_1} \right) \quad (8)$$

L'asymptote a une pente de 20 dB/décade.

— Lorsque $\omega \gg \omega_2$, on a aussi $\omega \gg \omega_1$ et le gain s'écrit

$$G_{dB} \approx 20 \log(\alpha) + 20 \log\left(\frac{\omega}{\omega_1}\right) - 20 \log\left(\frac{\omega}{\omega_2}\right) \quad (9)$$

$$\approx 20 \log(\alpha) + 20 \log\left(\frac{\omega_2}{\omega_1}\right) = 20 \log(\alpha) - 20 \log(\alpha) = 0 \quad (10)$$

Et on a une asymptote horizontale à nouveau.

6. Lorsque $\omega_1 \ll \omega \ll \omega_2$, on peut écrire la fonction de transfert comme

$$\underline{H}(\omega) \approx \frac{\alpha}{\omega_1} j\omega \quad (11)$$

La multiplication par $j\omega$ montre le caractère dérivateur du filtre.

7. — Lorsque $\omega \rightarrow 0$, la fonction de transfert peut être approximée par

$$\underline{H}(\omega) \approx \alpha \in \mathbb{R} \quad (12)$$

On a donc $\varphi = 0$.

— Lorsque $\omega \rightarrow \infty$, la fonction de transfert devient

$$\underline{H}(\omega) \approx 1 \quad (13)$$

et on a à nouveau $\varphi = 0$

8. Le diagramme de Bode (et l'analyse qualitative) montre que le filtre laisse passer les signaux de haute fréquence et atténue (partiellement) les signaux de basse fréquence. C'est donc un filtre passe-haut.

9. On lit la fréquence de coupure graphiquement, on trouve $f_c = 800 \text{ Hz}$ et $\omega_c = 5 \cdot 10^3 \text{ rad s}^{-1}$.

10. On calcule $G_{dB}(\omega_2)$:

$$G_{dB}(\omega_2) = 20 \log(\alpha) + 10 \log\left(1 + \left(\frac{\omega_2}{\omega_1}\right)^2\right) - 10 \log\left(1 + \left(\frac{\omega_2}{\omega_2}\right)^2\right) \quad (14)$$

$$= 20 \log(\alpha) + 10 \log\left(1 + \frac{1}{\alpha^2}\right) - 10 \log(2) \quad (15)$$

Comme on a supposé que $\omega_1 \ll \omega_2$, alors $\alpha \ll 1$ et $\frac{1}{\alpha^2} \gg 1$. Donc

$$G_{dB}(\omega_2) \approx 20 \log(\alpha) - 20 \log(\alpha) - 10 \log(2) \approx -3 \text{ dB} \quad (16)$$

On montre donc que $\omega_c \approx \omega_2$

11. On trouve α en regardant le gain du filtre lorsque $\omega \rightarrow 0$ et on trouve $\alpha = 0,02$.

12. On a $\omega_1 = \alpha \omega_2 \approx 100 \text{ rad s}^{-1}$

13. On commence par calculer $\varphi(\omega_1)$ et $\varphi(\omega_2)$:

$$\varphi(\omega_1) = \arg(\underline{H}(\omega_1)) = \arg\left(1 + j\frac{\omega_1}{\omega_1}\right) - \arg\left(1 + j\frac{\omega_1}{\omega_2}\right) \quad (17)$$

$$\approx \arctan(1) - \arctan(0) \approx \frac{\pi}{4} \quad (18)$$

$$\varphi(\omega_2) = \arg(\underline{H}(\omega_2)) = \arg\left(1 + j\frac{\omega_2}{\omega_1}\right) - \arg\left(1 + j\frac{\omega_2}{\omega_2}\right) \quad (19)$$

$$\approx \frac{\pi}{2} - \arctan(1) \approx \frac{\pi}{4} \quad (20)$$

On a utilisé le fait que $\omega_2 \gg \omega_1$. On cherche alors les fréquences pour lesquelles $\varphi = \frac{\pi}{4}$ et on retrouve $f_1 = 16 \text{ Hz}$ et $f_2 = 800 \text{ Hz}$, ce qui donne à nouveau $\alpha = 0,02$.

14. Si on place en sortie du filtre une résistance du même ordre de grandeur que R_2 , tout se passe comme si on changeait la résistance R_2 pour une résistance $R'_2 < R_2$. Dans ce cas, ω_1 ne change pas, mais α devient plus petit et donc ω_2 augmente. On augmente donc la fréquence de coupure du filtre et on diminue donc sa bande passante.

2 Utilisation du filtre

15. On utilise les diagrammes de Bode pour déterminer le gain et le déphasage des deux composantes du signal d'entrée :

- à 10 Hz, on a $G_{dB} = -32,5$ donc $G = 10^{-\frac{32,5}{20}} \approx 2,4 \cdot 10^{-2}$ et le déphasage vaut $\varphi = 30^\circ = 0,52$ rad.
- à 50 Hz, on a $G_{dB} = -24$ donc $G = 10^{-\frac{24}{20}} \approx 6,3 \cdot 10^{-2}$ et le déphasage vaut $\varphi = 65^\circ = 1,13$ rad.

Le signal d'entrée est $e(t) = A(\sin(\omega_1 t) + \sin(\omega_2 t))$ et le signal de sortie sera

$$s(t) = A(2,4 \cdot 10^{-2} \sin(\omega_1 t + 0,52) + 6,3 \cdot 10^{-2} \sin(\omega_2 t + 1,13)) \quad (21)$$

16. Le gain à 100 Hz vaut -18 dB, ce qui correspond à un gain $G = 0,13$. Le déphasage à cette fréquence est d'environ 70° . L'amplitude de la sinusoïde en sortie du filtre est

$$A' = V_{eff} \sqrt{2} G \approx 1,4 \text{ V} \quad (22)$$

17. L'offset se trouvant à fréquence nulle, il aura un gain de $\alpha = 0,02$, et on aura en sortie un offset de $0,1$ V.

18. On utilise la définition de la valeur efficace :

$$E_{Eff} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T e^2(t) dt} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} e^2(t) dt} \quad (23)$$


avec

$$e(t) = \frac{2A}{T} t \quad \text{sur} \quad \left[-\frac{T}{2}, \frac{T}{2} \right] \quad (24)$$


On a donc

$$E_{eff} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \frac{4A^2}{T^2} t^2 dt} = \sqrt{\frac{4A^2}{T^3} \left[\frac{t^3}{3} \right]_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}} = \sqrt{\frac{A^2}{3}} = \frac{A}{\sqrt{3}} \quad (25)$$

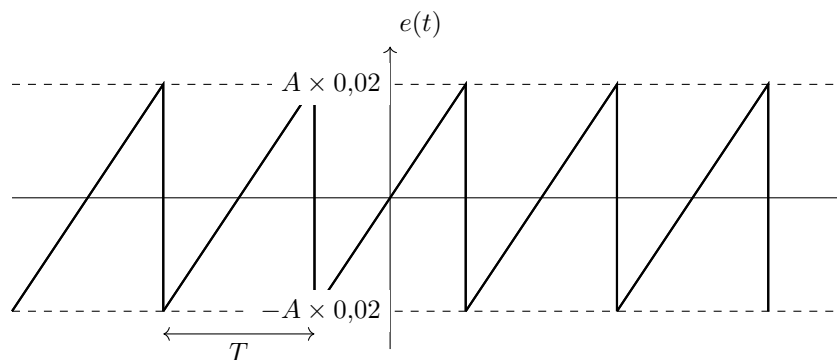19. Pour $T = 1$ s, la période est très grande et $\omega \ll \omega_1$. Le gain sera donc de $\alpha = 0,02$, le signal de sortie sera atténué par rapport au signal d'entrée.



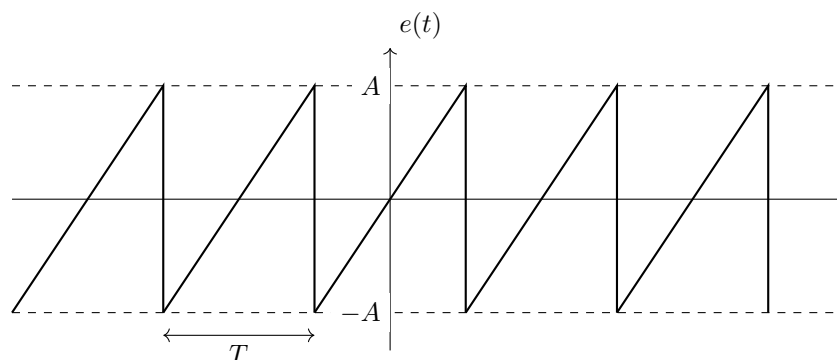Pour $T = 10 \mu\text{s}$, la période est très faible et $\omega \gg \omega_2$. Le gain est donc de 1 et le signal est inchangé.



Pour $T = 10\text{ ms}$, on a $f = 100\text{ Hz}$ et on se trouve dans la zone où le filtre a un comportement dérivateur, la sortie sera donc proportionnelle à la dérivée de l'entrée et on aura un signal de la forme :

