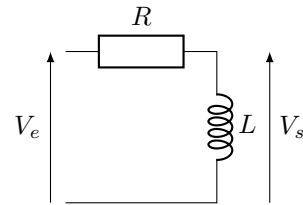


TD8 : Filtrage linéaire – corrigé

Exercice 1 : FILTRE RL

1.



2. À basses fréquences, la bobine se comporte comme un fil, la tension de sortie est alors nulle. À hautes fréquences, la bobine se comporte comme un interrupteur ouvert et la tension de sortie est égale à la tension d'entrée. C'est donc un filtre passe-haut.


3. On remarque qu'il s'agit d'un pont diviseur de tension et on obtient directement :

$$\underline{H}(\omega) = \frac{Z_L}{Z_R + Z_L} = \frac{jL\omega}{R + jL\omega}$$

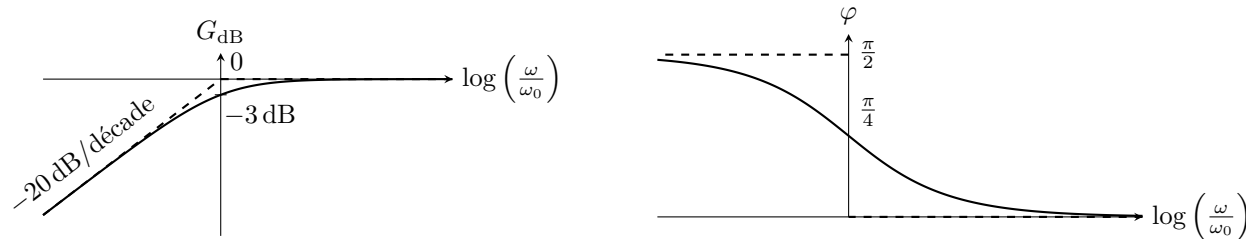4. En notant $\omega_0 = \frac{R}{L}$, la fonction de transfert s'écrit :

$$\underline{H}(\omega) = \frac{1}{1 - j\frac{\omega_0}{\omega}} \quad \text{donc} \quad G_{dB} = -10 \log \left(1 + \left(\frac{\omega_0}{\omega} \right)^2 \right) \quad \text{et} \quad \varphi = \arctan \left(\frac{\omega_0}{\omega} \right)$$


On obtient le diagramme de Bode suivant :



5. Si $G_{dB} = -3 \text{ dB}$ alors $|\underline{H}(\omega)| = \frac{1}{2}$ et $\omega = \omega_0$. Donc la pulsation de coupure à -3 dB est $\omega_0 = \frac{R}{L}$.


Exercice 2 : SPECTRE D'UN SIGNAL PÉRIODIQUE

- La valeur moyenne vaut 4 V
- La fréquence fondamentale est 10 Hz
- Harmonique 1 (fondamentale) : $f=10 \text{ Hz}$; $A=6 \text{ V}$
 - Harmonique 2 : $f=20 \text{ Hz}$; $A=3 \text{ V}$
 - Harmonique 3 : $f=30 \text{ Hz}$; $A=5 \text{ V}$
 - Harmonique 4 : $f=40 \text{ Hz}$; $A=1 \text{ V}$
- Allure du signal ci-contre.

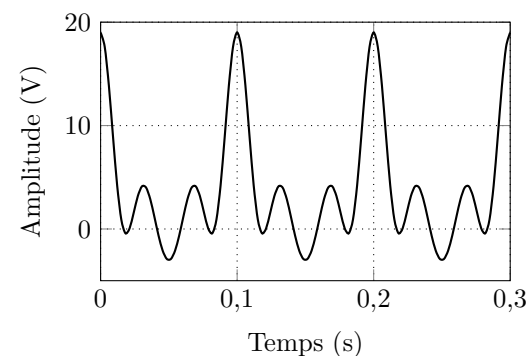

Exercice 3 : DIAGRAMME DE BODE

- Il s'agit d'un filtre passe-bande car $|\underline{H}(\omega \rightarrow 0)| = 0$ et $|\underline{H}(\omega \rightarrow \infty)| = 0$
- On calcule $G_{dB}(\omega) = 20 \log(|\underline{H}(\omega)|) = -10 \log \left(1 + Q^2 \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)^2 \right)$
- Lorsque $\omega \rightarrow 0$, $G_{dB}(\omega) \simeq -20 \log(Q\omega_0) + 20 \log(\omega)$, ce qui correspond à une pente de 20dB/décade
 - Lorsque $\omega \rightarrow \infty$, $G_{dB}(\omega) \simeq -20 \log(Q/\omega_0) - 20 \log(\omega)$, ce qui correspond à une pente de -20dB/décade.
 - On a également $G_{dB}(\omega = \omega_0) = 0$
-
- Diagramme de Bode tracé avec $Q = 1$:

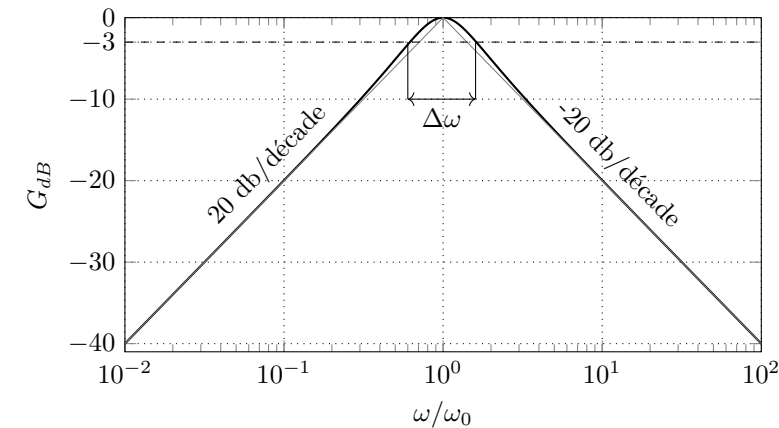

6. On cherche ω_1 et ω_2 telles que $G(\omega_1) = G(\omega_2) = \frac{1}{\sqrt{2}}$. On trouve que $\omega_2 - \omega_1 = \Delta\omega = \frac{\omega_0}{Q}$ (fait dans le cours)

Exercice 4 : FILTRE MOYENNEUR

- La fonction de transfert est celle d'une filtre passe-bas ($\lim_{\omega \rightarrow \infty} |\underline{H}(\omega)| = 0$ et $|\underline{H}(0)| = 1$). Donc la tension est prise aux bornes du condensateur (il se comporte comme un fil pour $\omega \rightarrow \infty$).
- Pour réaliser un filtre moyenneur, il faut transmettre la composante continue du signal et éliminer toutes les autres.
- On veut une atténuation de 40 dB à $f_0 = 1 \text{ kHz}$ et on peut écrire la fonction de transfert sous la forme :

$$\underline{H}(\omega) = \frac{1}{1 + j\frac{f}{f_c}}$$

donc on a :


$$-20 \log \left(\sqrt{1 + \left(\frac{f_0}{f_c} \right)^2} \right) = -40 \Leftrightarrow 1 + \left(\frac{f_0}{f_c} \right)^2 = 10^4 \Leftrightarrow f_c = \frac{f_0}{\sqrt{10^4 - 1}} \approx 10 \text{ Hz}$$

Avec $f_c = \frac{1}{2\pi RC}$ on trouve $R \approx 16 \text{ k}\Omega$

- Le signal donné comporte une composante continue de 2 V et une composante alternative de fréquence fondamentale $f_0 = 1 \text{ kHz}$. Le filtre que l'on étudie élimine complètement tout ce qui a une fréquence supérieure à 1 kHz. Il ne restera plus que la composante continue et le signal de sortie sera $u_s(t) = 2 \text{ V}$.
- Ce filtre se comporte comme un intégrateur si $f \gg f_c$. Car dans ce cas, la fonction de transfert devient $\underline{H}(\omega) = \frac{\omega_c}{j\omega}$.
- Dans ce cas, le signal est composé d'une composante continue de 2 V et d'harmoniques dont la fréquence est un multiple entier de 1 kHz. Le filtre élimine alors toutes les harmoniques et ne laisse passer que la composante continue, il se comporte comme un moyenneur. En sortie on observe une tension constante de 2 V.
- Lorsque l'oscilloscope est en mode AC, le signal mesuré passe par un filtre passe-haut qui coupe la composante continue du signal. Comme le signal mesuré est continu, l'oscilloscope affiche une tension continue de 0 V.
- Le signal carré ayant une fréquence bien supérieure à la fréquence de coupure du filtre $f \gg f_c$, ce dernier se comporte comme un intégrateur. Or l'intégrale d'un signal carré est un signal triangulaire.

Exercice 5 : FILTRE INCONNU

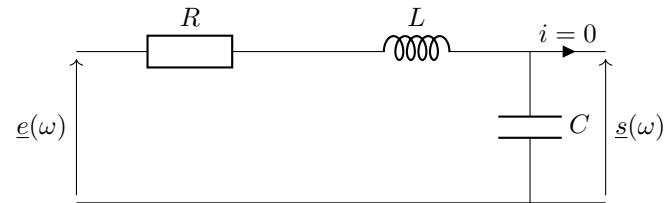1. Il s'agit d'un filtre *pass-bas* car le gain aux hautes fréquences tend vers 0.
2. La pulsation propre du filtre est la pulsation à laquelle on observe la résonance $\omega_0 \approx 800$ rad/s.
3. Autour de ω_0 il se produit un phénomène de résonance, l'amplitude du signal de sortie est supérieurs à celle du signal d'entrée. La valeur de Q la plus probable est $Q = 10$ car à $\omega = \omega_0$. La tension de sortie est 10 fois plus grande que la tension d'entrée ($G_{dB} = 20$).
4. On fabrique un circuit *RLC* série et on prend la sortie aux bornes du condensateur :



Pour déterminer les valeurs des composants, on utilise les expressions de ω_c et Q (cours sur l'oscillateur harmonique amorti).

$$\omega_c = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad \text{et} \quad Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$$

On a donc $\frac{1}{\sqrt{LC}} = 800$ et $\frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} = 10$. On peut prendre $R = 10 \Omega$, $C = \frac{1}{RQ\omega_c} \approx 12 \mu\text{F}$, $L = \frac{1}{C\omega_c^2} \approx 125 \text{ mH}$

5. On commence par déterminer la fonction de transfert de ce filtre (voir cours), on trouve

$$\underline{H}(\omega) = \frac{Z_C}{Z_C + Z_L + Z_R} = \frac{1/jC\omega}{R + j(L\omega - 1/C\omega)} = \frac{1}{jRC\omega - LC\omega^2 + 1} = \frac{1}{1 - \frac{\omega^2}{\omega_c^2} + j\frac{\omega}{\omega_c Q}}.$$

La phase de la fonction de transfert est :

$$\varphi = \arctan \left(\frac{-j}{\frac{\omega}{Q\omega_c} - j \left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_c^2} \right)} \right) = -\frac{\pi}{2} + \arctan \left(Q \left(\frac{\omega_c}{\omega} - \frac{\omega}{\omega_c} \right) \right)$$

