

Régimes transitoires

Exercice 1 : DÉCHARGE D'UN CONDENSATEUR DANS UN CIRCUIT RC PARALLÈLE

On considère le circuit de la figure 1, dans lequel la tension E est délivrée par un GBF utilisé en régime continu. La bobine est idéale.

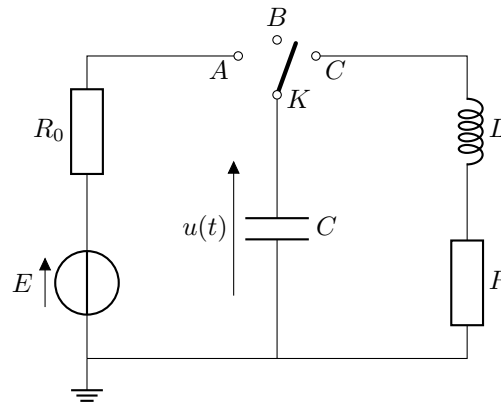


FIGURE 1 – Schéma du circuit étudié

1. Initialement l'interrupteur est en position C depuis un temps très longtemps. En déduire que le condensateur est déchargé.
- À $t = 0$, l'interrupteur est basculé en position A . L'alimentation délivre une tension continue E . On note $u(t)$ la tension aux bornes du condensateur.
2. Déterminer la condition initiale $u(t = 0^+)$.
3. Déterminer l'équation différentielle pour la tension $u(t)$ pour $t > 0$ et en déduire le temps caractéristique τ qu'on déterminera en fonction des caractéristiques du circuit.
4. En déduire l'expression de $u(t)$ pour $t > 0$.
5. Tracer $u(t)$ pour $t > 0$ et indiquer notamment sur la courbe le temps caractéristique τ .
Indiquer les branchements de l'oscilloscope qui auraient permis de visualiser cette tension.
- On suppose maintenant que l'interrupteur est initialement en position A et que le régime permanent est atteint. À $t = 0$, l'interrupteur est basculé en position C . On note toujours $u(t)$ la tension aux bornes du condensateur.
6. Déterminer les conditions initiales $u(t = 0^+)$ et $\frac{du}{dt}(t = 0^+)$.
7. Déterminer l'équation différentielle vérifiée par la tension $u(t)$. La forme finale sera la forme canonique avec ω_0 et Q . On précisera les expressions de ω_0 et Q en fonction des caractéristiques du circuit.
8. On suppose qu'on est en régime pseudo-périodique.
 - (a) Donner, en justifiant, la condition sur le facteur de qualité Q pour l'établissement d'un régime pseudo-périodique.
 - (b) En déduire l'expression de $u(t)$ en fonction de ω_0 , Q , de deux constantes d'intégration (que l'on ne détermine pas pour l'instant) et de la pseudo-pulsation Ω , dont l'expression sera déterminée en fonction de ω_0 et Q .
 - (c) Déterminer l'expression de la pseudo-période T en fonction de ω_0 et Q .
 - (d) Déterminer les constantes d'intégration en fonction de E et Q . En déduire l'expression complète de $u(t)$.
9. Tracer $u(t)$ pour $Q = 5$ en prenant une valeur arbitraire de la pseudo-période T , qu'on fera figurer explicitement sur le graphe.
10. Donner les énergies initiale $E_{C,i}$ et finale $E_{C,f}$ du condensateur.
11. Donner les énergies initiale $E_{L,i}$ et finale $E_{L,f}$ de la bobine.
12. Faire un bilan de puissance. En déduire l'énergie E_R dissipée dans la résistance R entre $t = 0$ et $t \rightarrow \infty$.